

PROVA PRATICA 1

Descrivere e commentare le principali funzioni degli elementi dello schema sotto riportato raffigurante un elettrocardiografo.

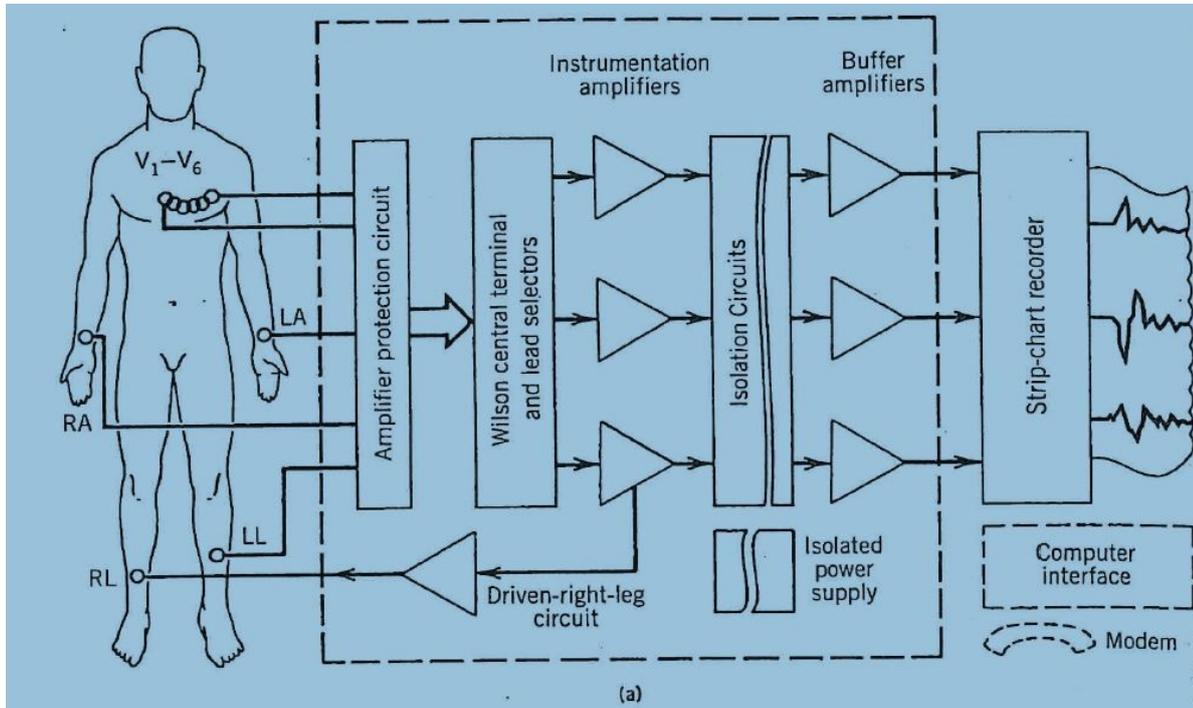


Figura: Schema di un elettrocardiografo.