

**Prova pratica n. 1**

**Il candidato, sulla base degli elaborati grafici A e B relativi ad una sala operatoria, sulla base delle ipotesi assunte, disegni lo schema unifilare del quadro elettrico e lo schema dei collegamenti equipotenziali secondo i principi normativi vigenti.**

