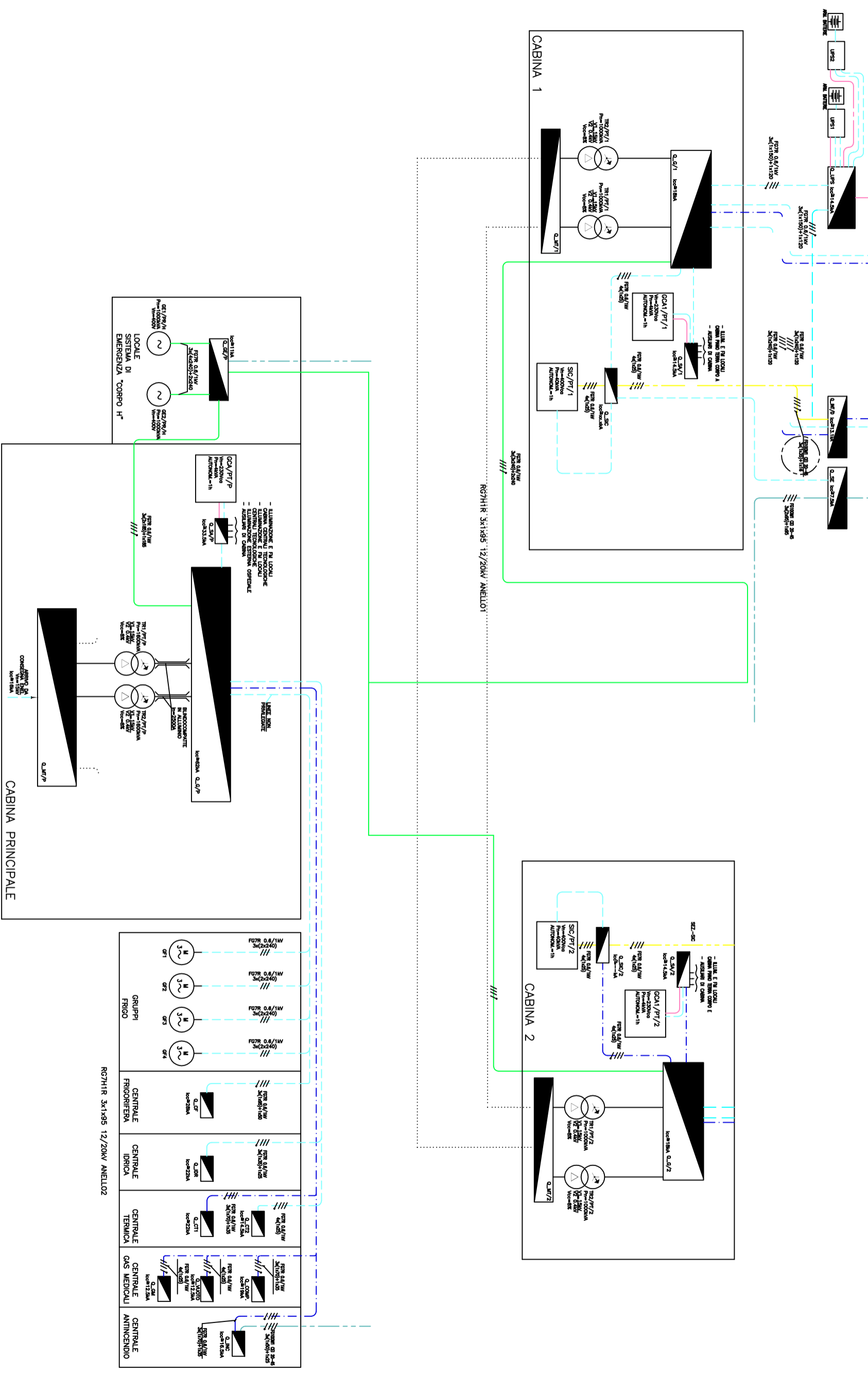


## Prova pratica n. 2

Il candidato sulla base dell'elaborato grafico consegnato, descriva e disegni lo schema di collegamento di un gruppo elettrogeno. Indichi e descriva eventuali carenze impiantistiche, ove esistenti, necessarie per il rispetto dei principi normativi vigenti.



RG7H1R 3x1x95 12/20kV ANELLO2