PROVA PRATICA 2

Commentare lo schema della apparecchiatura elettromedicale di classe I di figura nei suoi vari componenti.

Descrivere inoltre:

- i possibili rischi dovuti alle correnti di dispersione con le eventuali conseguenze sul paziente

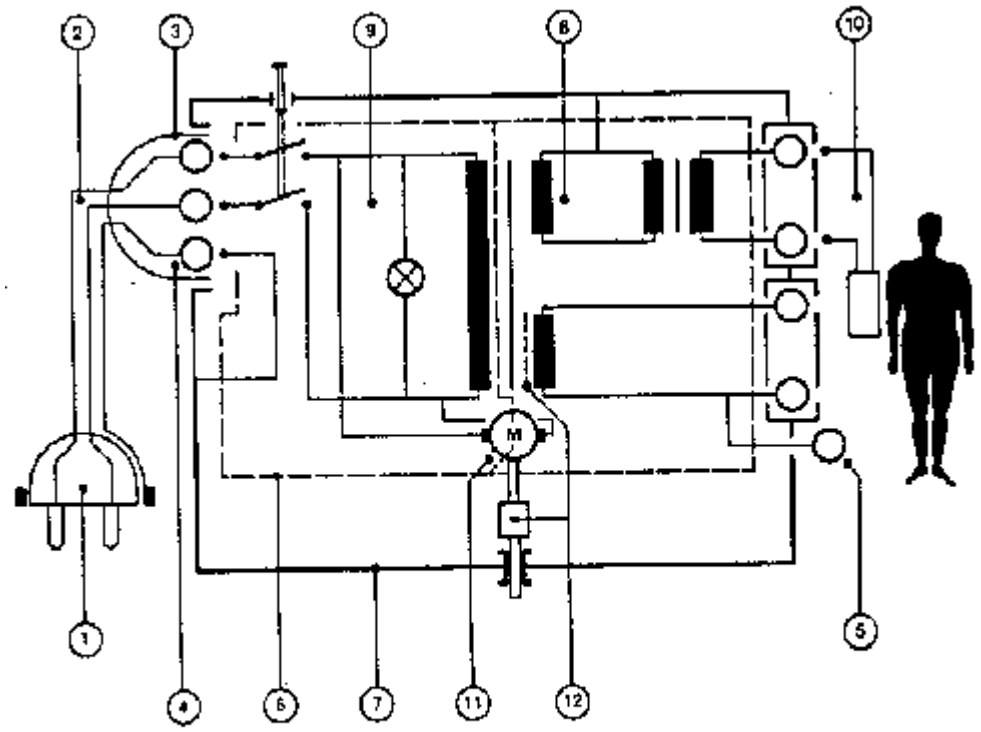

Figura: Schema di un apparecchio elettromedicale.