
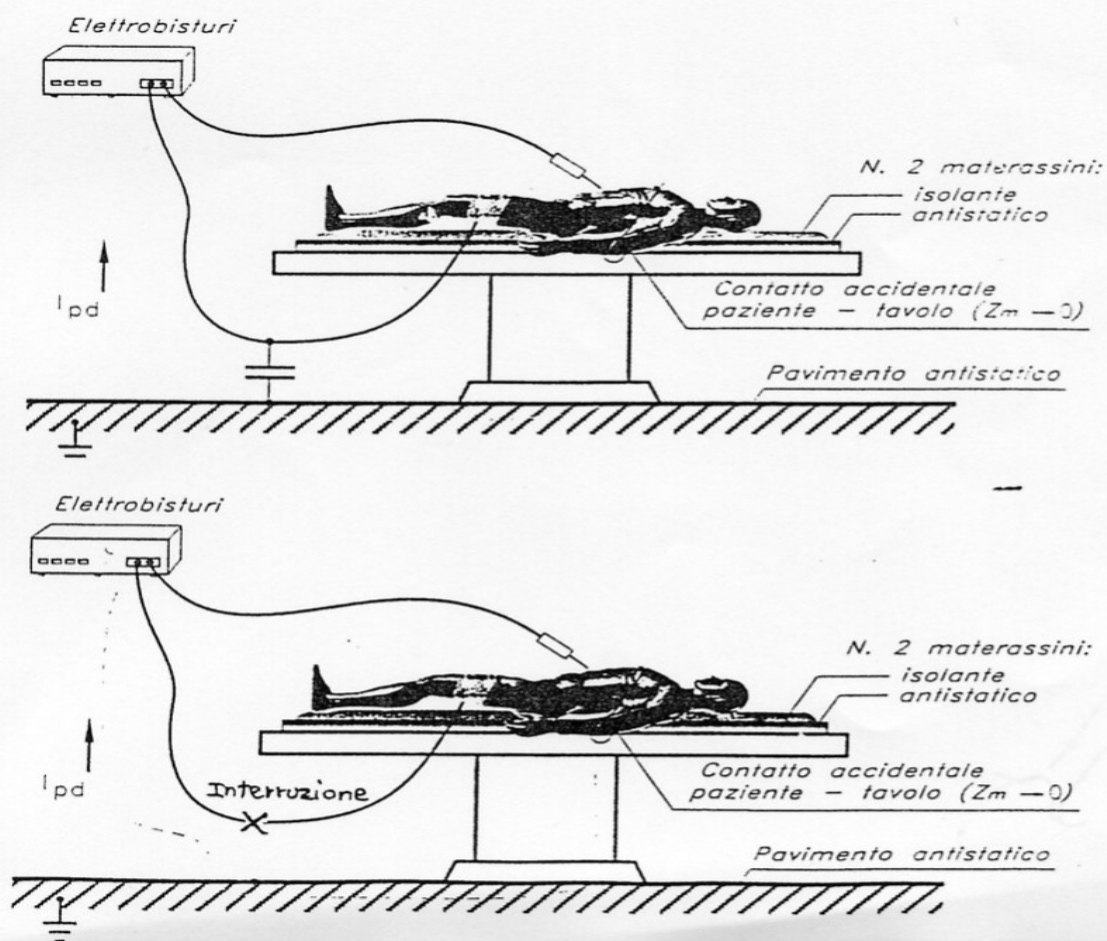


PROVA PRATICA 3

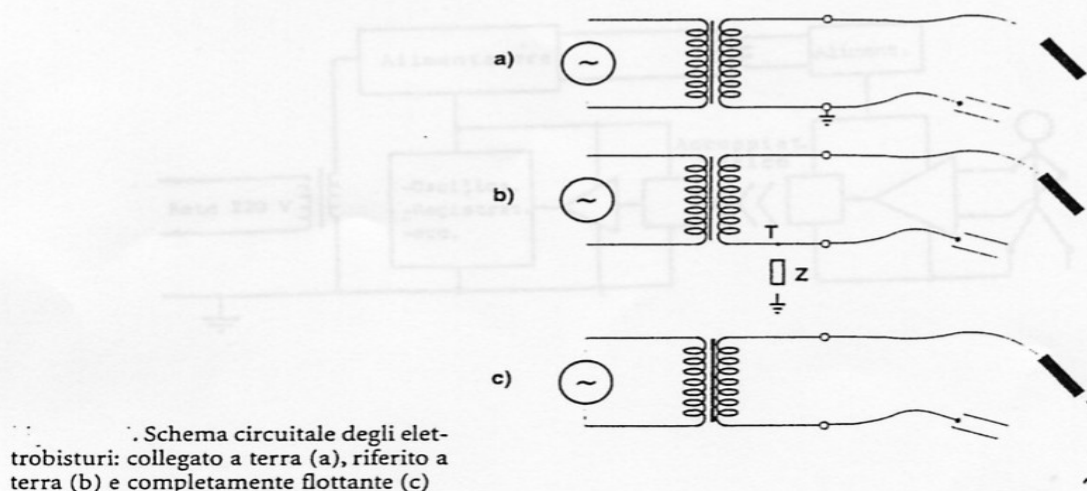Dallo schema circuitale degli elettrobisturi di sala operatoria sotto riportato, indicare le caratteristiche dell'elettrodo neutro nei tre casi a), b) e c) ed il comportamento in termini di sicurezza per il paziente nelle due configurazioni di utilizzo descritte a fondo pagine.



Schema. Configurazioni di utilizzo dell'elettrobisturi